

ELE6308

Microélectronique analogique et mixte

--- Amplificateur opérationnel ---

Mohamad Sawan, Professor

Kamal El-Sankary, Ph.D.


Laboratoire de neurotechnologies Polystim

<http://www.cours.polymtl.ca/ele6308/>

mohamad.sawan@polymtl.ca

M5418



 


Amplificateur opérationnel

Plan

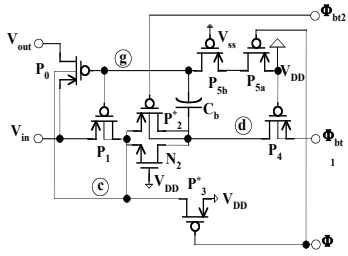- I. **Vue globale**
- II. **Conception DC (gain, polarisation, «offset»)**
- III. **Conception AC: faibles signaux (compensation)**
- IV. **Conception AC: forts signaux (Slew Rate)**
- V. **Critères de performance et guide de design (Paramètres DC & AC).**
- VI. **Generality (CMRR, PSRR, ...)**
- VII. **Input Common Mode Range**
- VIII. **Noise in CMOS Opamps**






Amplificateur opérationnel


Vue globale


- **Catégories d'ampop idéal**

- ◆ En boucle ouverte

 

- ◆ En boucle fermée

 


 



Amplificateur opérationnel


Vue globale (suite)

- **Fonctions internes d'un ampop**

 

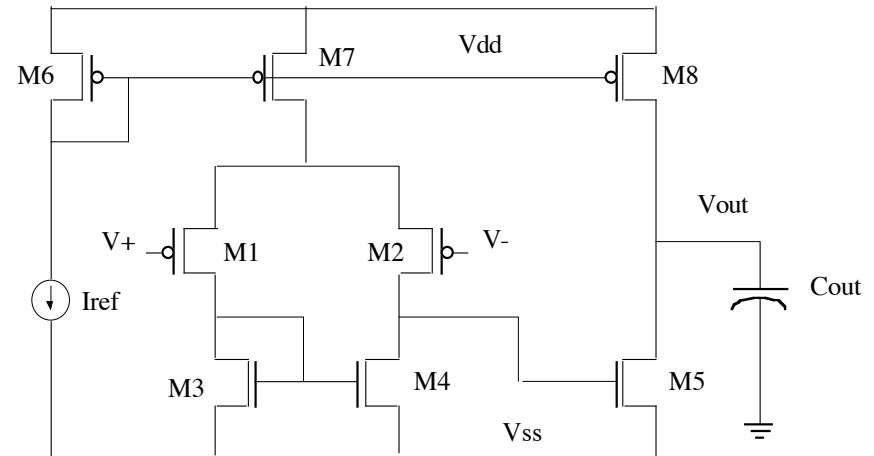 - **Configuration de base d'un ampop en CMOS**





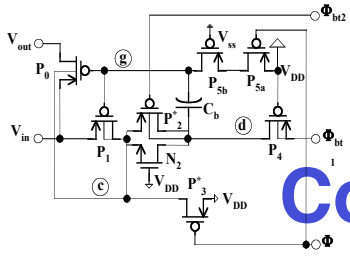

Amplificateur opérationnel

Conception DC (gain, polarisation, etc)

  - **Gain en boucle ouverte - faibles signaux**




$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m (r_{ds} \parallel R) \cong -g_m R$$

$$G_{oA} = g_m r_o = g_{m1} (r_{o2} \parallel r_{o4}) g_{m5} (r_{o5} \parallel r_{o8})$$

- **Polarisation DC**
 - ◆ **Valeurs de courant**

 ⇒ Dissipation de puissance, «Slew rate» et gain en boucle ouverte





Amplificateur opérationnel

Conception DC (suite)

- **Tension de décalage (Offset)**

- ◆ **Systematique**

Résulte de la tension de sortie du premier étage. Il ne fournit donc pas la valeur désirée à l'entrée du second étage pour forcer la tension de sortie à zéro. Les valeurs appropriées pour obtenir $V_{out} = 0$ sont:

$$V_{DS3} = V_{DS4} = V_{GS4} = V_{GS5}$$

$$V_{GS4} = V_{TH} + \sqrt{\frac{2I_{D4}}{\mu C(W/L)_4}}$$


$$V_{GS5} = V_{TH} + \sqrt{\frac{2I_{D5}}{\mu C(W/L)_5}}$$


$$\frac{I_{D4}}{(W/L)_4} = \frac{I_{D5}}{(W/L)_5} = \frac{I_{D8}}{(W/L)_8}$$

$$I_{D4} = \frac{I_{D7}}{2}$$

$$\frac{(W/L)_5}{(W/L)_4} = 2 \frac{(W/L)_8}{(W/L)_7}$$

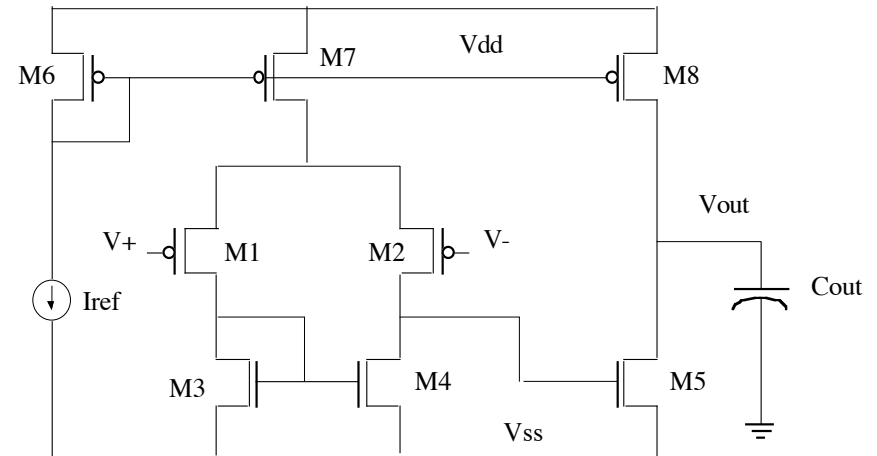Pour L identiques, et $W4 = W5 \Rightarrow W8 = W7/2$.



 

Amplificateur opérationnel

Conception DC (suite)

- Tension de décalage (suite)**


- ◆ «Offset» aléatoire

$$I_D = \frac{\mu C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \Rightarrow V_{OS} \equiv \Delta V_{GS} \Big|_{\Delta V_O=0} = \underbrace{-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2I_D}{\mu C_{ox} (W/L)}}}_{V_{GS}-V_{th}} \left[\frac{\Delta I_D}{I_D} - \frac{\Delta(W/L)}{W/L} \right] - \Delta V_{th}$$

Étage différentielle: $V_{OS} = \frac{V_{GS} - V_{th}}{2} \left(\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta(W/L)}{W/L} \right) + \Delta V_{th}$ $\frac{\Delta I_D}{I_D} = -\frac{\Delta R}{R}$

$$V_{OS} = \underbrace{\Delta V_{T(1-2)}}_{\substack{\text{Dû à la différence} \\ \text{entre transistors} \\ \text{d'entrée.}}} + \underbrace{\Delta V_{T(3-4)}}_{\substack{\text{Dû à la différence entre les} \\ \text{charges après un facteur de} \\ \text{réduction par les} \\ \text{transconductances.}}} \frac{g_{m3}}{g_{m1}} + \frac{(V_{GS} - V_T)(1-2)}{2} \left[\underbrace{-\left(\frac{\Delta W}{L}\right)}_{\substack{\text{Dû à la différence de W/L des} \\ \text{entrées et des charges lors de} \\ \text{l'opération à faible polarisation.}}} \frac{1}{L(1-2)} - \frac{\left(\frac{\Delta W}{L}\right)}{L(3-4)} \right]$$




 

Amplificateur opérationnel


Conception AC: faibles signaux

- À quoi sert la compensation ?

 

Open-loop gain = $L(s) = -A(s)F(s)$

 
Closed-loop gain = $\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{A(s)}{1+A(s)F(s)}$



Phase margin = $\Phi_M = \text{Arg}[-A(j\omega_{0dB})F(j\omega_{0dB})] = \text{Arg}[L(j\omega_{0dB})]$

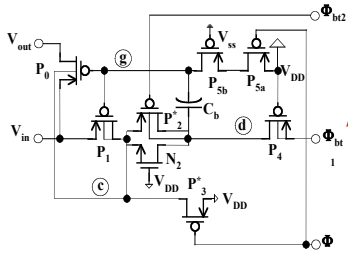
Pour un gain unitaire, la sortie est déphasée de 180° (interne) + un déphasage de 180° causé par l'entrée négative. Ceci consiste en un «feedback» positif qu'il faut éviter.






Amplificateur opérationnel

Conception AC: faibles signaux

 



Marge de phase $\geq 45^\circ$



 


Amplificateur opérationnel

Conception AC: faibles signaux

  


Gain et phase vs
fréquence

 

C1 et C2 sont des
capacités parasites





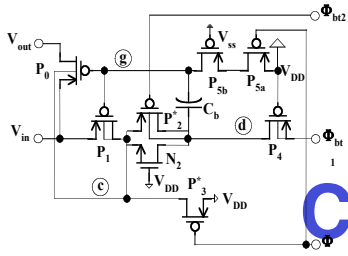

Amplificateur opérationnel


Conception AC: faibles signaux (suite)

  - **Compensation par déplacement de pôle**
 - ◆ **Description qualitative**



 C_c déplace le pôle #1 vers la basse fréquence et le pôle #2 vers la haute fréquence.






Amplificateur opérationnel

 
III. Conception AC: faibles signaux (suite)

- **Compensation par déplacement de pôle**
 - ◆ **Description qualitative**



À $|A| = 1$, $f = -135^\circ$, et la marge est de 45° .



 


Amplificateur opérationnel

Conception AC: faibles signaux (suite)

- **Compensation par déplacement de pôle (suite)**

- ◆ **Description quantitative**


→ Modèle AC simplifié de l'ampop

 

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{g_{m1}g_{m2}R_1R_2 (1 - C_c \frac{s}{g_{m2}})}{1 + s [(C_2 + C_c)R_2 + (C_1 + C_c)R_1 + g_{m2}R_1R_2C_c] + s^2 R_1R_2 (C_1C_2 + C_cC_1 + C_cC_2)}$$
 
$$\text{Si } P_1 \ll P_2, D(s) = 1 - s \left(\frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_2} \right) + \frac{s^2}{P_1P_2} = 1 - \frac{s}{P_1} + \frac{s^2}{P_1P_2}$$





Amplificateur opérationnel

Conception AC: faibles signaux (suite)

- Compensation par déplacement de pôle (suite)
 - ◆ Description quantitative (suite)

→ Les pôles

$$P1 = \frac{-1}{(C_1 + C_C)R_1 + (C_2 + C_C)R_2 + g_{m2}R_1R_2C_c} = \frac{-1}{g_{m2}R_2C_cR_1}$$

$$P_1P_2 = \frac{1}{R_1R_2(C_1C_2 + C_C C_1 + C_C C_2)}$$


$$P2 = \frac{-(g_{m2}R_2)C_cR_1}{R_1R_2(C_2C_1 + C_c C_1 + C_c C_2)} = \frac{-g_{m2}C_c}{C_2C_1 + C_c C_1 + C_c C_2}$$

☞ Pôle P1 a été poussé vers les basses fréquences par Cc (multiplicateur Miller).

☞ Pôle P2 a été déplacé vers les hautes fréquences en raison de la boucle (R2 || 1/gm2).

$$P_2 = \frac{-g_{m2}}{C_1 + C_2}$$



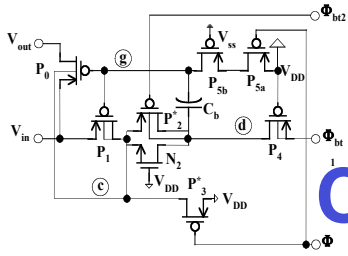

Amplificateur opérationnel



Conception AC: faibles signaux (suite)

- Compensation par déplacement de pôle (suite)

- ◆ Description quantitative (suite)

→ Le zéro ($z = gm2/Cc$)

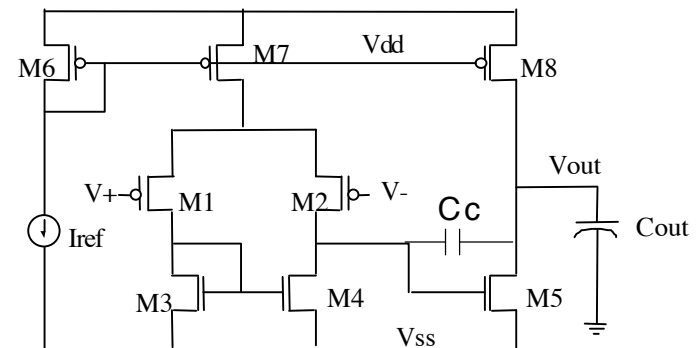 - ☞ À haute fréquence Cc se comporte comme un court-circuit;
- ☞ M5 se comporte comme une résistance de valeur $1/gm2$ (une diode);
- ☞ Le gain Av devient $= - gm1 (R1 \parallel 1/gm2)$ @ $- gm1/gm2$.




→ Annulation du zéro

- ☞ Pour le MOS, le zéro est proche de la fréquence donnant un gain unitaire.

 Gain DC x P1 @ $\frac{gm1 R1 gm2 R2}{Cc}$ @ $gm1 / gm2 R2 R1 Cc$





Amplificateur opérationnel

Conception AC: faibles signaux (suite)


- Compensation par déplacement de pôle (suite)
 - ◆ Description quantitative (suite)

→ Annulation du zéro (suite)

Le rapport: $\frac{\text{Gain unitaire}}{\text{zéro}}$ donne $gm1/gm2$


Si $gm2 \gg gm1$ \Rightarrow zéro est peu important

→ Annulation à l'aide d'un suiveur

 

 Le suiveur prévient le «feedforward», mais surface et puissance sont dégradées.





Amplificateur opérationnel

Conception AC: faibles signaux (suite)

- Compensation par déplacement de pôle (suite)
 - ◆ Description quantitative (suite)

→ Effets de la charge capacitive (C2)

$$P_2 = -\frac{g_{m2} C_c}{C_1 C_2 + C_C C_1 + C_C C_2} \approx -\frac{g_{m2} C_c}{C_C C_2} = \frac{g_{m2}}{C_2} \quad C_C, C_2 \gg C_1$$


☞ Le gain unitaire est g_{m1}/C_c . On veut placer P2 au point du gain unitaire avec une marge de phase $\geq 45^\circ$.

☞ $g_{m1}/C_c \approx g_{m2}/C_2$;

g_{m2} est de même ordre de grandeur que g_{m1} $\Rightarrow C_2 \approx C_c$.

 La charge maximale qu'on peut alimenter est donc $C_2 = C_c$.






Amplificateur opérationnel

Conception AC: forts signaux

- Réaction de la sortie «Slew Rate»

- ◆ Les causes

 


Si $V_{IN} > V'$ le courant maximum de sortie est I_{SS} :

$$V_o = \frac{1}{C_c} \int I_{SS} dt ; \quad \frac{dV_o}{dt} = \frac{I_{SS}}{C_c}$$

 Le changement (augmentation) du voltage de sortie V_o en fonction du temps est linéaire.







Amplificateur opérationnel

Conception AC: forts signaux (suite)

  
- **Réaction de la sortie «Slew Rate» (suite)**
 - ◆ **Effets du «Slew rate» sur les signaux de forte amplitude**



$$V_i = A \sin \omega t \quad \text{p} \quad \left. \frac{dV_i}{dt} \right|_{\text{MAX}} = \omega A \quad \text{p} \quad \text{Slew rate} < \omega A$$

- ◆ **Evaluation du «slew rate»**


→ Limites du «Slew rate»

 

$$\frac{dV_o}{dt} = \frac{I_{XM}}{C_c} \quad \frac{D_{V_o}}{D_{V_i}} = g_{m1}$$
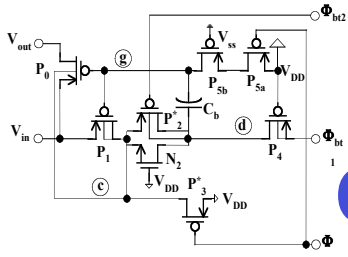
$$\frac{D_{V_o}}{D_{I_X}} = \frac{1}{sC} = \frac{1}{j\omega C} \quad \frac{D_{V_o}}{D_{V_i}} = \frac{g_{m1}}{j\omega C}$$





Amplificateur opérationnel

Conception AC: forts signaux (suite)

- **Réaction de la sortie «Slew rate» (suite)**

- ◆ **Evaluation du «Slew rate» (suite)**

De la théorie de compensation, nous savons que le gain unitaire doit se produire au pôle #2 le plus dominant .

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = |1| = \frac{g_{m1}}{\omega_2 C} \quad \therefore \frac{1}{C} = \frac{\omega_2}{g_{m1}}$$


$$\text{Slew Rate} = \frac{dV_o}{dt} = \frac{I_{XM} \omega_2}{g_{m1}} \quad \left(\frac{dV_o}{dt} = \frac{I_{XM}}{C_c} \right)$$

$$SR = \frac{2I_{D1} \omega_2}{g_{m1}}$$

$$SR = (V_{GS} - V_{th})_1 \omega_2$$

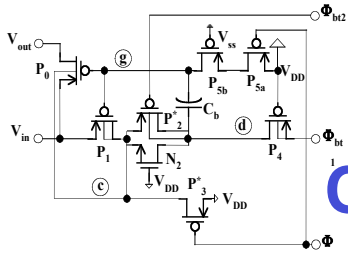Pour améliorer le SR, augmenter $V_{GS} - V_T$





Amplificateur opérationnel

Critères de performance et guide de design

- **Paramètres DC**

- ◆ **Gain intrinsèque**

- Composants longs pour obtenir impédance de sortie élevée
- Composants larges pour obtenir transconductance élevée
- Circuits cascodes.
- Courant de polarisation faible.

- ◆ **Gamme de variation de sortie**

- Pas de circuits cascodes.


- ◆ **Voltage d'«offset» (CMR)**

- Gros composants
- Courant de polarisation faible.

- ◆ **Dissipation d'énergie**

- Courant de polarisation faible.



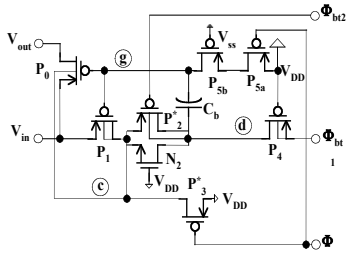


Amplificateur opérationnel

Critères de performance (suite)

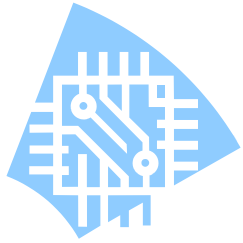- **Paramètres AC**
 - ◆ **Fréquence de gain unitaire $gm1/Cc$**
 - Courant de polarisation élevé
 - Composants à canaux courts
 - ◆ «**Slew rate**»
 - Courant de polarisation élevé
- **Autres paramètres de design**
 - ◆ **Bruit d'entrée équivalent**
 - ◆ **Réjection de l'alimentation**
- **Contraintes de design des circuits intégrés**
 - ◆ **Tension d'alimentation**
 - ◆ **Surface**





Advanced Opamps


- **Generality**

$$v_i = v_i^+ - v_i^-$$

$$v_{cm} = \frac{v_i^+ + v_i^-}{2}$$


$$v_i^+ = v_{cm} + \frac{v_i}{2}$$

$$v_i^- = v_{cm} - \frac{v_i}{2}$$

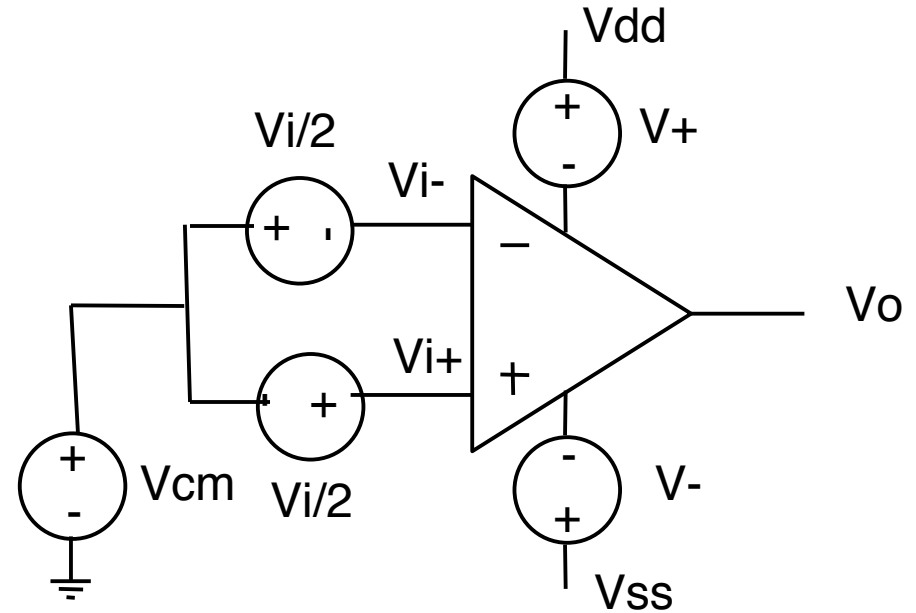
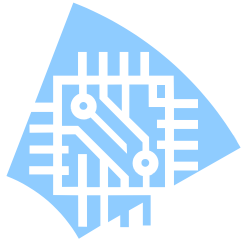
$$v_O = A_{dm} v_i + A_{cm} v_{cm} + A^+ v^+ + A^- v^-$$






CMRR

- The common-mode rejection ratio (CMRR) measures how well the amplifier can reject signals common to both inputs


$$\text{CMRR} = 20 \log \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = 20 \log \left| \frac{v_o / v_i}{v_o / v_{cm}} \right|$$

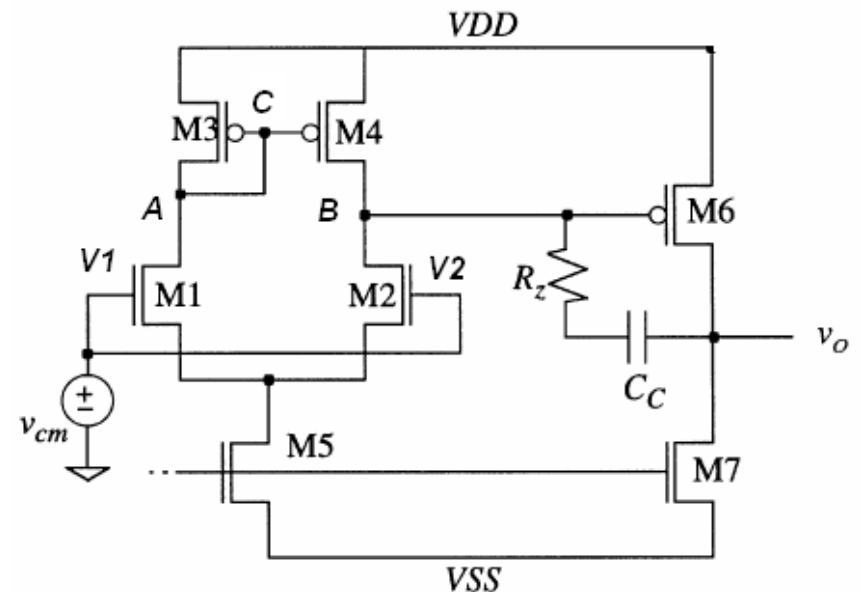- The differential stage determines how well the entire opamp rejects common mode signals.


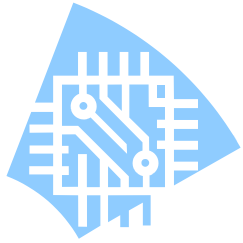
$$\text{CMRR}_{\text{Op Amp}} = \text{CMRR}_{\text{Input Stage}}$$





CMRR (Cont'd)



- The common-mode signal appearing on the drains of M3 and M4 will be identical


$$\frac{v_{o1}}{v_{cm}} = -\frac{1/g_{m3,4}}{2r_{o5}}$$

$$\text{CMRR} = 20\log\left|\frac{A_{dm}}{A_{cm}}\right| = 20\log\left|\frac{v_o/v_i}{v_o/v_{cm}}\right|$$

$$\text{CMRR} = 20\log(2g_{m1,2}g_{m3,4}(r_{o2}\parallel r_{o4})r_{o5})$$

  
- The most efficient manner in which to increase the CMRR of this amplifier is to increase the resistance r_{o5}




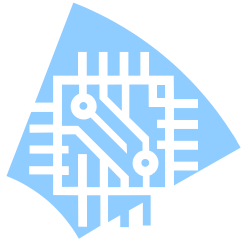





PSRR of 2-Stage Opamp (cont'd)


- A^- is largely determined by g_{o5} & g_{o7} . It is typically \leq unity at low frequencies and, more importantly, it rolls off with frequency in the same fashion as the open loop gain.
- $PSRR^-$ remains approximately constant with frequency.
- $A^+ \approx 1$ except at very low frequencies
- $PSRR^+$ falls with frequency along with the open loop gain (A_{dm}).
- At frequencies above the dominant pole (which is determined by C_C), C_C “shorts” the gate and drain of M6.

 

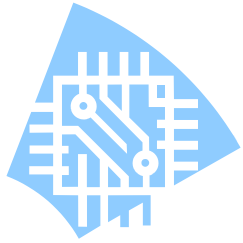


PSRR of 2-Stage Opamp (cont'd)

    


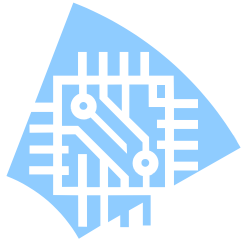


PSRR of 2-Stage Opamp (cont'd)

- Another significant source of coupling between the supply rails and the output is commonly referred to as “supply” capacitance. This term refers to the coupling from one, or both, of the supply rails into the input nodes of an op amp. It is primarily in circuits such as single-ended sampled-data integrators
- The most important contributors to this type of coupling are displacement currents in the capacitances C_{gs1} and C_{gd1} . These currents flow into the summing node and the resulting charge is accumulated on the integration capacitor, C_i .
- Interconnect crossovers may also couple supply variations into the summing node.
- Fully differential circuits are an obvious means of avoiding the most severe supply capacitance problems.

 

 


Input Common Mode Range

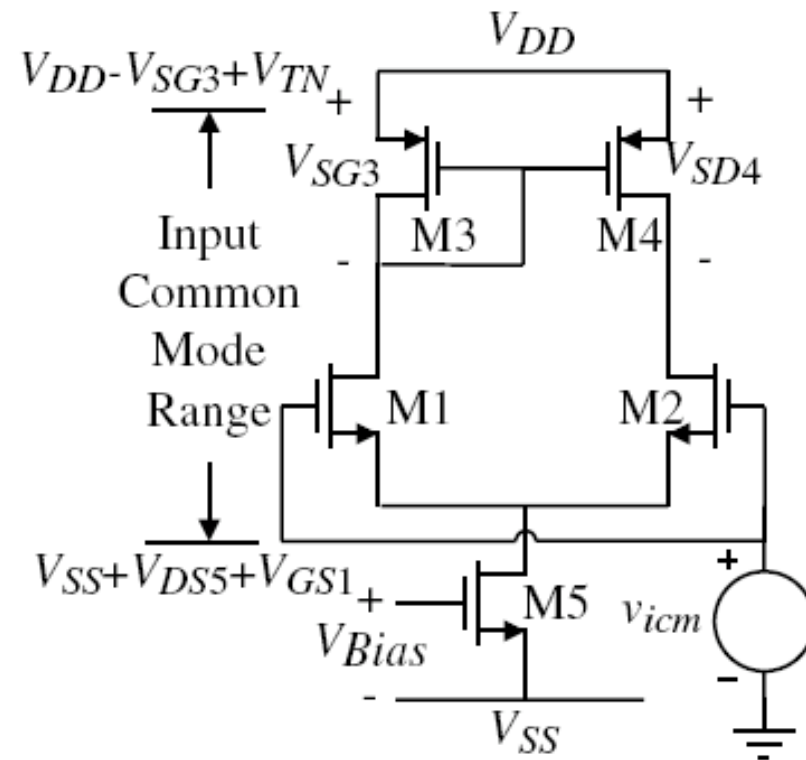


 Differential amplifier with a current mirror load.







Noise in CMOS Opamps

 

  The gain of the input stage in a MOS op amp is usually large enough so that the input-referred noise of the overall amplifier is dominated by the noise contributions from the input-stage transistors.




$$\overline{i_o^2} = g_{m1-2}^2 (\overline{v_{eq1}^2} + \overline{v_{eq2}^2}) + g_{m3-4}^2 (\overline{v_{eq3}^2} + \overline{v_{eq4}^2})$$

$$\overline{i_o^2} = g_{m1-2}^2 v_{IT}^2$$
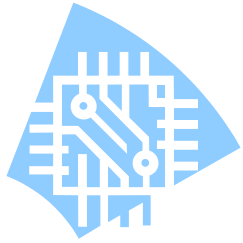
$$\overline{v_{eqT}^2} = \overline{v_{eq1}^2} + \overline{v_{eq2}^2} + \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 (\overline{v_{eq3}^2} + \overline{v_{eq4}^2})$$





Noise in CMOS Op Amps (cont'd)

1/f NOISE

For an MOS transistor the input-referred 1/f noise can be modeled as:

$$\frac{\overline{v_{1/f}^2}}{\Delta f} = \frac{K_f}{fWLC_{ox}}$$

where K_f is the FLICKER NOISE COEFFICIENT


Using this model for each transistor in the input stage, the input-referred 1/f noise for the entire stage is

$$\frac{\overline{v_{1/fT}^2}}{\Delta f} = \frac{2K_{fN}}{fW_1L_1C_{ox}} + \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 \left(\frac{2K_{fP}}{fW_3L_3C_{ox}}\right)$$

Assuming that $L_2 = L_1$, $W_2 = W_1$, $L_4 = L_3$ and $W_4 = W_3$
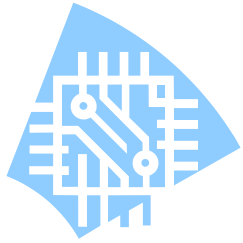
$$\begin{aligned} \frac{\overline{v_{1/fT}^2}}{\Delta f} &= \frac{2K_{fN}}{fW_1L_1C_{ox}} + \frac{\mu_P(W_3/L_3)}{\mu_N(W_1/L_1)} \left(\frac{2K_{fP}}{fW_3L_3C_{ox}}\right) \\ &= \frac{2K_{fN}}{fW_1L_1C_{ox}} \left[1 + \frac{K_{fP}\mu_P L_1^2}{K_{fN}\mu_N L_3^2} \right] \end{aligned}$$





Noise in CMOS Op Amps (cont'd)

Thermal NOISE

The input-referred thermal noise for an NMOS transistor is:

$$\begin{aligned}\overline{v_{eq}^2} &= 4kT \left(\frac{2}{3g_m} \right) \\ \overline{v_{eqT}^2} &= 4kT \left(\frac{4}{3g_{m1}} \right) + \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 \left[4kT \left(\frac{4}{3g_{m3}} \right) \right] \\ &= 4kT \left(\frac{4}{3g_{m1}} \right) \left[1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right] \\ &= 4kT \left(\frac{4}{3g_{m1}} \right) \left[1 + \sqrt{\frac{\mu_P(W_3/L_3)}{\mu_N(W_1/L_1)}} \right] \\ &= 4kT \left(\frac{4}{3\sqrt{2\mu_N C_{ox}(W_1/L_1)I_{d1}}} \right) \left[1 + \sqrt{\frac{\mu_P(W_3/L_3)}{\mu_N(W_1/L_1)}} \right]\end{aligned}$$

